



بلوک دیاگرام مسیر داده و کنترل پردازنده MIPS را در شکل ۱ مشاهده می‌کنید. در طراحی این پردازنده فرض این بوده است که قرار است تنها دستورالعمل‌های add, sub, and, or, slt, lw, sw, beq و اجرا شود. عملیات کنترل بلوک دیاگرام شکل ۱ توسط تعدادی سیگنال کنترلی انجام می‌شود که در جدول‌های ۱ و ۲ آمده است.

۱- توجه دارید که جدول ۲ سیگنال‌های (های) کنترلی موردنیاز برای پیاده‌سازی دستورالعمل Z را ندارد. این جدول را طوری کامل کنید که این سیگنال‌های (های) کنترلی را نیز تولید کند.

۲- اگر بخواهیم دستورالعمل‌های ori, andi, addi و slti را هم به مجموعه دستورالعمل‌ها اضافه کنیم، چه تغییراتی باید در شکل و جداول بدهیم؟

۳- اگر بخواهیم دستورالعمل bne را هم به مجموعه دستورالعمل‌ها اضافه کنیم، چه تغییراتی باید در شکل و جداول بدهیم؟


۴- اگر بخواهیم دستورالعمل jr را هم به مجموعه دستورالعمل‌ها اضافه کنیم، چه تغییراتی باید در شکل و جداول بدهیم؟

جدول ۱- شرح ارتباط سیگنال‌های واحد ALU Control در شکل ۱

Instruction opcode	ALUOp	Instruction operation	Funct field	Desired ALU action	ALU control input
LW	00	load word	XXXXXX	add	0010
SW	00	store word	XXXXXX	add	0010
Branch equal	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
R-type	10	subtract	100010	subtract	0110
R-type	10	AND	100100	AND	0000
R-type	10	OR	100101	OR	0001
R-type	10	set on less than	101010	set on less than	0111

جدول ۲- شرح ارتباط سیگنال‌های واحد Control در شکل ۱

Input or output	Signal name	R-format	lw	sw	beq
Inputs	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
Outputs	RegDst	1	0	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	X	X
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1

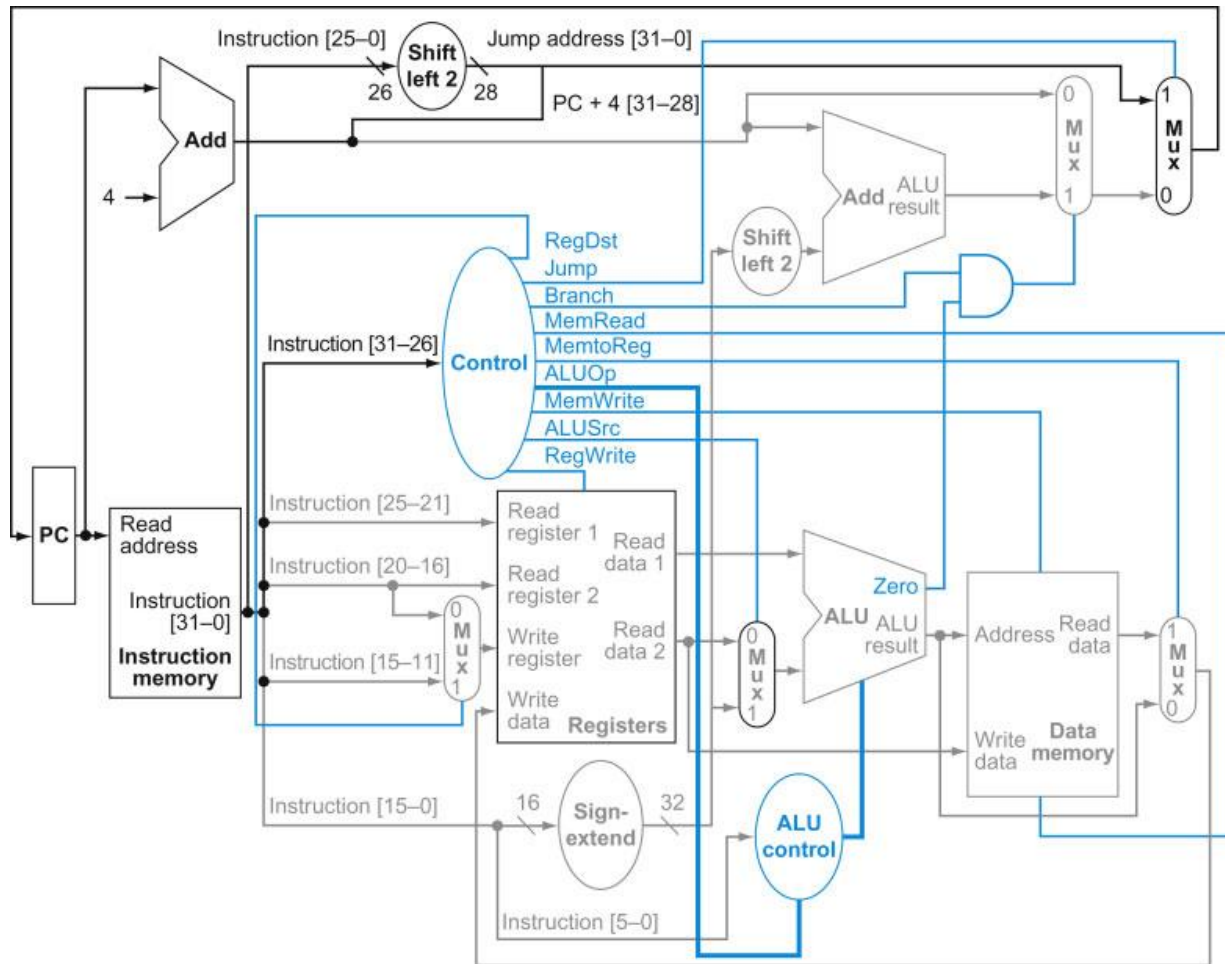

شکل ۱- بلوک دیاگرام مسیر داده و کنترل پردازنده ساده MIPS

حل سوالات:

۱- سیگنال کنترلی که در جدول ۲ نیامده است، سیگنال **jump** است. بنابراین سطر و ستون زیر باید به آن جدول اضافه شود:

Input or Output	Signal Name	R-format	lw	sw	beq	j
Inputs	Op5	0	1	1	0	0
	Op4	0	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0	0
	Op2	0	0	0	1	0
	Op1	0	1	1	0	1
	Op0	0	1	1	0	0
Outputs	RegDst	1	0	X	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0	X
	MemtoReg	0	1	X	X	X
	RegWrite	1	1	0	0	0
	MemRead	0	1	0	0	0
	MemWrite	0	0	1	0	0
	Branch	0	0	0	1	X
	ALUOp1	1	0	0	0	X
	ALUOp2	0	0	0	1	X
	Jump	0	0	0	0	1

۲- برای اجرای این چهار دستور باید واحد ALU Control را تغییر دهیم. قبلا وقتی $ALUOp=01$ ، بسته به مقدار $func$ (بیت‌های صفر تا ۵ دستورالعمل) عملیات داخل ALU تغییر می‌کرد. اما الان بیت‌های صفر تا ۵ معنای $func$ نمی‌دهند، بنابراین باید راه دیگری پیدا کنیم. یک راه این است که حالت $ALUOp=11$ را به جدول ۱ اضافه کنیم و در حالتی که $ALUOp=11$ ، به جای شش بیت $func$ ، از شش بیت op (بیت‌های ۲۶ تا ۳۲ دستورالعمل) برای تعیین عملکرد ALU استفاده کنیم. بنابراین لازم است این شش بیت را هم به ورودی ALU Control بدهیم.

opcode	ALUOp	Operation	func	ALU function	ALU control
lw	00	load word	XXXXXX	add	0010
sw	00	store word	XXXXXX	add	0010
beq	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
		subtract	100010	subtract	0110
		AND	100100	AND	0000
		OR	100101	OR	0001
		set-on-less-than	101010	set-on-less-than	0111
opcode	ALUOp	Operation	op	ALU function	ALU control
addi	11	add	001000	add	0010
slti	11	subtract	001010	subtract	0110
andi	11	and	001100	and	0000
ori	11	or	111011	or	0001

۳- اگر بخواهیم bne را هم اضافه کنیم، باید این امکان را به شکل اضافه کنیم که در صورتی که دستور bne بود و خروجی Zero واحد محاسباتی اصلی (ALU پایین شکل) صفر بود (یعنی مقدار دو ثبات نامساوی بودند)، مقدار PC با شیفت یافته ۱۶ بیت کم ارزش ثبات دستورالعمل جمع شود. بنابراین لازم است یک سیگنال کنترلی دیگر هم در واحد Control تولید شود که نام آن را BranchNE می‌گذاریم و آن را با 'Zero' به یک گیت AND می‌دهیم و خروجی این گیت را با خروجی گیت AND قبلی OR می‌کنیم و به ورودی MUX می‌دهیم. جدول ۲ هم به شکل زیر تغییر می‌کند.

Input or Output	Signal Name	R-format	lw	sw	beq	j	addi	slti	andi	ori	bne
Inputs	Op5	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Op3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Op0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
Outputs	RegDst	1	0	X	X	X	0	0	0	0	X
	ALUSrc	0	1	1	0	X	1	1	1	1	0
	MemtoReg	0	1	X	X	X	0	0	0	0	X
	RegWrite	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0
	MemRead	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	MemWrite	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Branch	0	0	0	1	X	0	0	0	0	0
	BranchNE	0	0	0	0	X	0	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0	X	1	1	1	1	0
	ALUOp2	0	0	0	1	X	0	1	1	1	1
	Jump	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

۴- برای اینکه دستور jr را هم بتوانیم اجرا کنیم، باید این امکان را فراهم کنیم که محتوای یک ثبات خوانده شود و مستقیماً وارد PC شود. می‌توانیم یک MUX بعد از MUXی که برای دستور jr به شکل اضافه شده بود، قرار بدهیم و یک ورودی را به خروجی MUX مربوط به اختصاص دهیم و ورودی دیگر را از بانک ثبات بگیریم (Read Data1) و ورودی select را هم در مدار ALU Control تولید کنیم. این ورودی را نمی‌توانیم در Control تولید کنیم، چون در دستور jr مثل بقیه دستورات R-format همه بیت‌های Op صفر هستند و دستور توسط بیت‌های function مشخص می‌شود که اصلاً وارد واحد کنترل نمی‌شود. بنابراین این بار جدول ۱ تغییر خواهد کرد، ضمن اینکه این بار باید سیگنال کنترلی مورد نظر از ترکیب خروجی‌های ALU Control تولید شود. البته حالا که تعداد MUXهای پرش زیاد شده، می‌توانیم همه را با هم ترکیب کنیم اما برای اینکه فهم تغییرات ساده‌تر باشد، اضافه کردن یک MUX جدید هم اشکالی ندارد.

[illegible]

