



به موارد زیر توجه کنید:

- ۱- حتما نام و شماره دانشجویی خود را روی پاسخ نامه بنویسید.
- ۲- کل پاسخ تمرینات را در قالب یک فایل pdf با شماره دانشجویی خود نام گذاری کرده در سامانه CW بارگذاری کنید.
- ۳- این تمرین ۶۰ نمره دارد که معادل ۰,۶ نمره از نمره کلی درس است.
- ۴- در صورت مشاهده هر گونه مشابهت نامتعارف هر دو (یا چند) نفر کل نمره این تمرین را از دست خواهند داد.

۱- (۱۰ نمره) برای جمع دو عدد ۱۶ بیتی از یک جمع کننده Carry Select استفاده می کنیم که در مرحله اول و دوم سه بیت و در مرحله سوم و چهارم به ترتیب ۴ و ۶ بیت را با هم جمع می کند. هزینه و تاخیر هر گیت را به ترتیب  $D_G$  و  $Cost_G$  و هزینه و تاخیر هر MUX را به ترتیب  $D_{MUX}$  و  $Cost_{MUX}$  در نظر بگیرید و فرض کنید هر تمام افزا (full adder) را با استفاده از روابط زیر ساخته ایم:


$$S = XOR(a, b, c_{in})$$

$$C_{out} = a.b + a.c_{in} + b.c_{in}$$

هزینه و تاخیر تولید حاصل جمع نهایی را محاسبه کنید.

پاسخ:

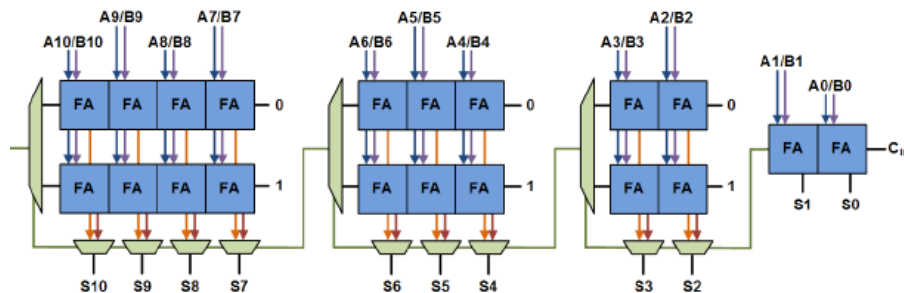شکل جمع کننده مشابه با شکل زیر خواهد بود، با این تفاوت که تعداد بیت ها در هر مرحله متفاوت است.



در مرحله اول سه تمام افزا داریم و نیازی به mux نداریم. در مراحل بعد به ترتیب ۶، ۸ و ۱۲ تمام افزا و ۴، ۵ و ۷ مولتی پلکسرداریم. برای ساخت هر تمام افزا ۵ گیت نیاز داریم (یک XOR، سه گیت AND و یک گیت OR). بنابراین هزینه این جمع کننده عبارت است از:

$$Cost_{Adder} = (4 + 5 + 7)Cost_{Mux} + 5(3 + 6 + 8 + 12)Cost_G = 16Cost_{Mux} + 145Cost_G$$

برای محاسبه تاخیر اول به این نکته توجه می کنیم که در هر تمام افزا آماده شدن بیت نقلی (C) به اندازه تاخیر دو گیت و آماده شدن بیت جمع (S) به اندازه تاخیر یک گیت XOR زمان می برد، بنابراین همیشه بیت های نقلی دیرتر آماده می شوند. اگر بیت های نقلی هر مرحله را به ترتیب  $C_3$ ،  $C_6$ ،  $C_{10}$  و  $C_{16}$  بنامیم، تاخیر آماده شدن هر کدام را می توانیم به این صورت محاسبه کنیم:

$$Delay(C_3) = 6D_G$$

$$Delay(C_6) = 6D_G + D_{Mux}$$

$$Delay(C_{10}) = \max(8D_G, Delay(C_6)) + D_{Mux} = \max(8D_G, 6D_G + D_{Mux}) + D_{Mux} = 6D_G + D_{Mux} + \max(2D_G, D_{Mux})$$

$$Delay(C_{16}) = \max(12D_G, Delay(C_{10})) + D_{Mux} = \max(12D_G, 6D_G + D_{Mux} + \max(2D_G, D_{Mux})) + D_{Mux} = 6D_G + D_{Mux} + \max(6D_G, D_{Mux} + \max(2D_G, D_{Mux}))$$


اگر فرض کنیم  $DMux \approx 3DG$ ، تاخیر کلی  $6DG + 3Dmux$  خواهد بود.

۲- (۲۰ نمره) شکل زیر یک جمع کننده چهار بیتی از نوع Carry Skip Adder را نشان می دهد.

الف- توضیح دهید این جمع کننده چگونه کار می کند و چرا نتیجه به دست آمده درست است.

ب- زمان لازم برای تولید بیت نقلی خروجی ( $D_{Cout}$ ) بسته به مقدار ورودی های A و B متفاوت است. کمترین و بیشترین مقدار  $D_{Cout}$  را بر حسب تاخیر یک تمام افزا ( $D_{FA}$ )، یک گیت AND چهار ورودی ( $D_{A4}$ ) و یک MUX دو به یک ( $D_{MUX}$ ) حساب کنید.

 ج- می خواهیم با کنار هم گذاشتن چهار جمع کننده از همین نوع دو عدد ۱۶ بیتی را با هم جمع کنیم. کمترین و بیشترین مقدار زمان لازم برای آماده شدن حاصل جمع را محاسبه کنید. فرض کنید ورودی  $C_0$  هر جمع کننده چهاربیتی به خروجی  $C_{out}$  جمع کننده قبلی متصل است.



پاسخ:

الف- در این روش، اگر  $s=1$  خروجی  $Cout$  برابر با ورودی  $Cin$  است. از طرفی  $s$  وقتی یک می شود که همه  $pi$ ها یک باشند. می دانیم که هر یک از  $pi$ ها حاصل XOR دو بیت  $ai$  و  $bi$  هستند و تنها در صورتی  $pi=1$  می شود که دو بیت  $ai$  و  $bi$  نامساوی باشند، یعنی یکی ۰ و دیگری ۱ باشد. در چنین شرایطی جمع این دو بیت carry نخواهد داشت. بنابراین،  $s$  در صورتی یک می شود که جمع دو به دوی هر کدام از بیت های ورودی carry نداشته باشد، پس  $Cout$  برابر با  $Cin$  خواهد بود. در غیر این صورت،  $s=0$  شده و  $Cout$  از روش معمول به دست می آید.

یک راه دیگر برای توجیه کارکرد این مدار، استفاده از رابطه ای است که  $Cout$  را بر حسب  $pi$ ها بیان می کند. این رابطه را در جمع کننده های CLA دیده ایم:

$$P = p_0 \cdot p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$$

$$G = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0$$

$$C_{out} = G + P C_0$$

طبق این رابطه، اگر  $P=1$ ،  $Cout=C_0$  خواهد بود و به همین دلیل مدار بالا درست کار می کند.

ب- استفاده از این روش فقط  $Cout$  را آن هم در شرایط خاص زودتر حاضر می کند. اگر نه، آماده شدن حاصل جمع در هر حال به اندازه  $4D_{FA}$  زمان می برد،  $3D_{FA}$  برای حاضر شدن  $C_3$  و  $1D_{FA}$  برای حاضر شدن  $S_3$ .

در مورد  $C_{out}$  کمترین تاخیر زمانی رخ می دهد که  $s=1$  و بیشترین تاخیر زمانی رخ می دهد که  $s=0$ ، بنابراین:

$$Delay_{min}(C_{out}) = Delay(p_i) + Delay(AND) + Delay(MUX) = D_{FA} + D_{A4} + D_{mux}$$

$$Delay_{max}(C_{out}) = 4D_{FA} + D_{MUX}$$

ج- اگر چهارتا جمع کننده از این نوع را به دنبال هم قرار بدهیم، وقتی کمترین تاخیر را داریم که در هر کدام از سه واحد جمع کننده چهاربیتی اول (مربوط به بیت های ۰ تا ۱۱)  $C_{out}$  در کمترین زمان ممکن حاضر شود:

$$Delay_{min}(C_{out1}) = D_{FA} + D_{A4} + D_{mux}$$

$$Delay_{min}(C_{out2}) = Delay_{min}(C_{out1}) + D_{mux}$$


$$Delay_{min}(C_{out3}) = Delay_{min}(C_{out2}) + D_{mux} = D_{FA} + D_{A4} + 3D_{mux}$$

$$Delay_{min}(S_{15}) = Delay_{min}(C_{out3}) + 4D_{FA}$$

بیشترین تاخیر هم وقتی رخ می دهد که در هر کدام از سه واحد جمع کننده اول  $C_{out}$  در بیشترین زمان ممکن حاضر شود:

$$Delay_{max}(S_{15}) = 16D_{FA}$$

۳- (۱۰ نمره) در شکل زیر طرحی از یک ضرب کننده آرایه ای ۵ بیت در ۵ بیت می بینید. اگر برای ساخت بیت های نقلی و جمع در هر تمام افزا (full adder) از مدارهای AND-OR استفاده کنیم و با فرض این که تاخیر هر گیت NOT برابر ۱۰ نانوثانیه و تاخیر گیت های AND و OR هر کدام ۲۰ نانوثانیه باشد، زمان لازم برای تولید حاصل ضرب (T) چند نانوثانیه خواهد بود؟  
اگر بخواهیم با همین روش دو عدد n بیتی را در هم ضرب کنیم و اگر تاخیر گیت های AND و OR را به ترتیب  $D_{AND}$  و  $D_{OR}$  و  $D_{NOT}$  بنامیم، یک رابطه برای T به دست آورید.

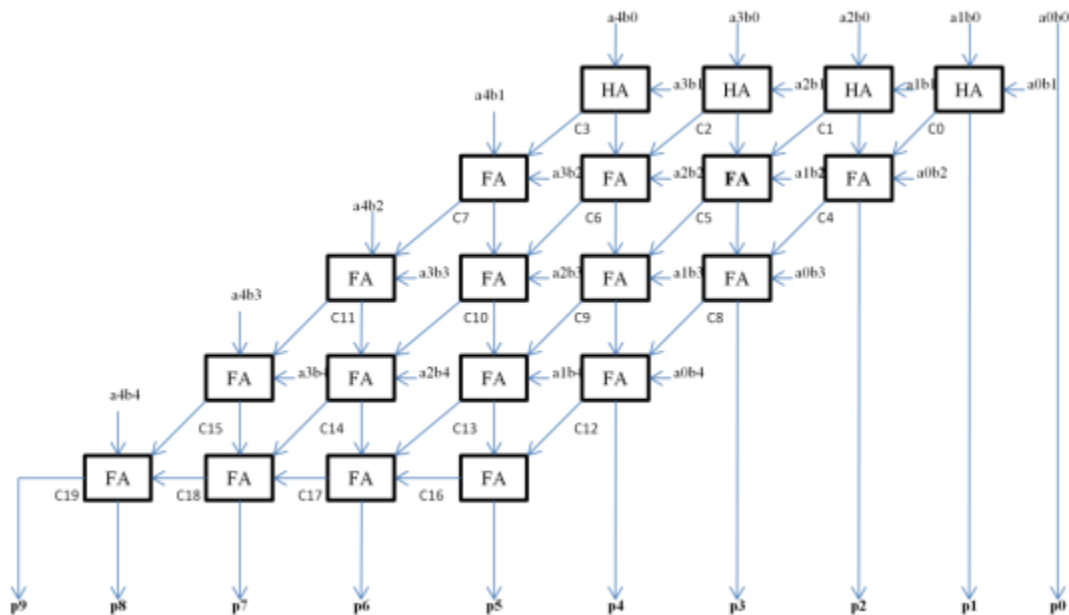

پاسخ:

تاخیر s و c در half adder و full adder این طور محاسبه می شود:


$$S_{HA} = DC + DA + DO$$

$$C_{HA} = DA$$

$$S_{FA} = DC + DA + DO$$

$$C_{FA} = DA + DO$$

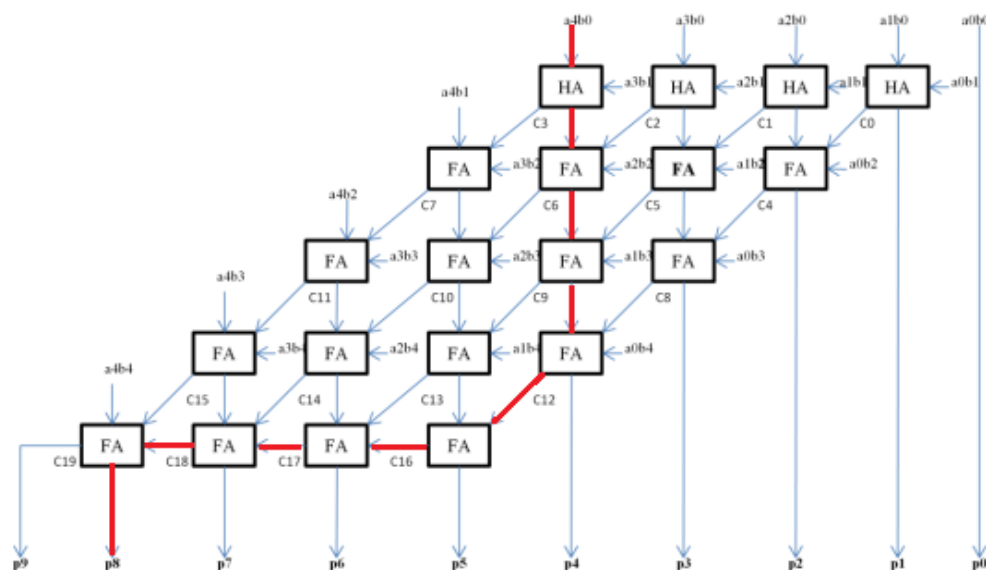مسیر بحرانی محاسبه حاصل ضرب در شکل زیر نشان داده شده است:



این مسیر شامل یک گیت AND، یک  $S_{HA}$ ، سه  $S_{FA}$  و چهار  $C_{FA}$  است. بنابراین تاخیر کل عبارت است از:

$$T = DA + 4(DC + DA + DO) + 4(DA + DO) = 9DA + 8DO + 4DC = 9 \times 20 + 8 \times 20 + 4 \times 10 = 380ns$$

برای ضرب دو عدد  $n$  بیتی،  $n-1$  ردیف و  $n-1$  ستون خواهیم داشت، بنابراین تاخیر کل از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$T = DA + (n-1)(DC + DA + DO) + (n-1)(DA + DO) = (2n-1)DA + (2n-2)DO + (n-1)DC$$

۴- (۲۰ نمره) می‌خواهیم عملیات ممیز ثابت را با استفاده از اعداد صحیح مکمل ۲ (که در پردازنده‌های ساده نیز وجود دارند) انجام دهیم. فرض کنید هر عدد ۳۲ بیتی است که ۱۵ بیت آن به بخش کسری اختصاص داده شده است.

الف) نحوه نمایش این اعداد چگونه است؟

ب- بزرگترین و کوچکترین عدد مثبت و کوچکترین عدد منفی قابل نمایش را در این ساختار تعیین کنید.

ج- برای جمع و تفریق این اعداد چگونه باید عمل کرد؟


د- نحوه ضرب دو عدد ممیز ثابت را با استفاده از عملیات اعداد صحیح توضیح دهید.

ه- یک ماکرو به زبان اسمبلی می‌پس بنویسید برای ضرب دو عدد با نمایش ممیز ثابت. فرض کنید این دو عدد در دو ثبات قرار دارند.

و- اگر بخواهیم پس از ضرب سرریز (overflow) را تشخیص دهیم باید چگونه عمل کنیم؟

پاسخ:

 الف- ۱۵ بیت کم‌ارزش بخش کسری و بقیه بخش صحیح عدد را نشان می‌دهند. برای درک بهتر دو شکل زیر را با هم مقایسه کنید.



ب- بزرگترین عدد مثبت وقتی به دست می‌آید که همه بیت‌ها یک باشد که معادل  $2^{16} - 2^{-15}$  است. از یک دید دیگر این عدد معادل بزرگترین عدد صحیح مثبت تقسیم بر  $2^{15}$  است:


$$\frac{2^{32} - 1}{2^{15}} = \sum_{x=-15}^{15} 2^x \approx 65,535.999969$$

کوچکترین عدد مثبت هم برابر خواهد بود با  $2^{-15}$

کوچکترین عدد (منفی ترین عدد) وقتی به دست می آید که همه بیت ها صفر باشند، به جز بیت علامت که این عدد برابر است با  $-\frac{2^{32}}{2^{15}} = -65536$  که برابر است با  $2^{15}$

ج- جمع و تفریق این اعداد تفاوتی با جمع و تفریق اعداد صحیح ندارد.

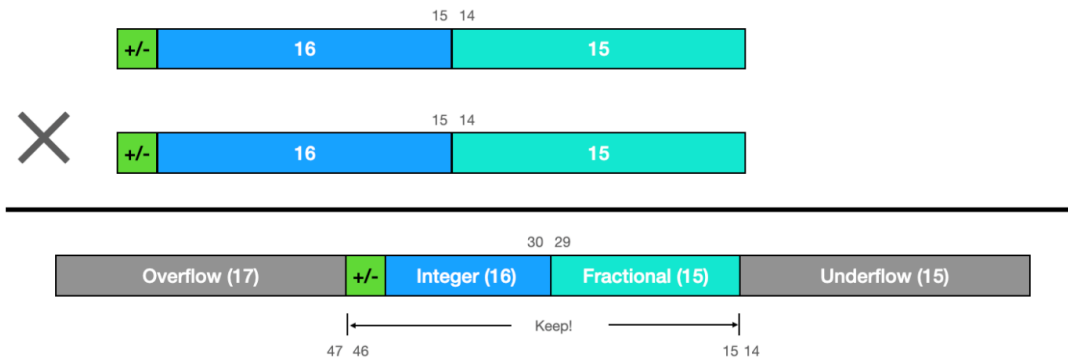د- حاصل ضرب دو عدد ۳۲ بیتی، ۶۴ بیت می شود. اگر این دو عدد هر کدام ۱۵ بیت کسری داشته باشند، ممیز بین بیت ۲۹ و ۳۹ قرار خواهد گرفت:



حال کاری که نیاز است انجام دهیم این است که عدد به دست آمده را ۱۵ بیت به سمت راست شیفت بدهیم تا ممیز به محل اصلی خود بازگردد. یعنی از ضرب عادی استفاده می کنیم و سپس عدد را ۱۵ بیت شیفت می دهیم و ۳۲ بیت ابتدایی آن را در نظر می گیریم.

ه- ماکروی مورد نظر به شکل زیر خواهد بود:

```
# 16 bits for the integer part
# and 15 bits for the fraction
# r1 & r2 are multiplied
# r0 is the result
# rt is a temporary register
.macro mul32 %r0,%r1,%r2,%rt
    mult %r1,%r2
    mflo %r0
    srl %r0,%r0,15
    mfhi %rt
    sll %rt,%rt,17
    or %r0,%r0,%rt
.end_macro
```

و- باید چک کنیم که بیت علامت عددی که نگه می داریم با باقی بیت هایی که دور می ریزیم (Overflow) یکی باشد.